

高精度 A/D 转换技术在惯导系统中的应用研究

赵振涌，袁寰
(北京自动化控制设备研究所, 北京 100074)

摘要：针对惯导系统对模数转换电路的使用要求，明确了制约 A/D 转换电路在惯导系统中应用的瓶颈是零位稳定性，分析了 A/D 转换电路零位的影响因素，提出了解决方法。并设计出一款 A/D 转换电路，该电路的测试结果表明解决方法有效，可将零位提高 2 个数量级，与传统 V/F 转换电路相当。证明采用 A/D 转换芯片的模数转换电路能够满足惯导系统的精度要求，同时相比 V/F、I/F 具有高采样率和高分辨率的优势，技术指标可以满足高精度加速度测量系统等实际工程需求。

关键词：高精度 A/D 转换；零位；采样率

中图分类号：TP29 **文献标识码：**A **文章编号：**2095-8110 (2014) 02-0070-04

Research on High Accuracy Analog - to - digital Convert for Inertial Navigation Systems

ZHAO Zhen - yong, YUAN Huan
(Beijing Institute of Automatic Control Equipment, Beijing 100074, China)

Abstract: This article found that the zero stability is the bottleneck of application of analog - to - digital convert circuits on inertial navigation systems based on application requirements, analyzed the influencing factors of the zero stability, then proposed solutions. Designed an analog - to - digital convert circuit whose test results prove the solutions, the zero turns out two orders of magnitude higher than old designs, and is as good as traditional V/F convert circuits. This result shows that analog - to - digital convert circuits which use analog - to - digital converters can satisfy the accuracy requirements of inertial navigation systems, and it has advantages than V/F、I/F convert circuits on high sampling rate and high resolution, technical indicators can fulfil systems which need high accuracy acceleration measurements.

Key words: High accuracy analog - to - digital convert ; Zero; Sampling rate

0 引言

很多惯性器件采用模拟量输出，惯导系统需要对其进行模数转换才能得到惯性信息，纯惯导系统是一个时间发散系统，因此对惯性信息的绝对精度要求很高，尤其是零位指标。随着惯导系统应用需求的发展，对模数转换的采样率提出了越来越高的需求。传统惯导系统通常使用 V/F 或 I/F 转换电路（以下统称 A/F 转换电路）将惯性器件输出的电压量或电流量转换为频率量，再对频率量进行测量以得到惯性信息。A/F 转换电路在高采样率下量化噪声等问题无法解决，高精度加速度测量系统等工程提出了使用 A/D 转换芯片进行模数转换的需求。以往使用 A/D 转换芯片的

模数转换电路（以下简称 A/D 转换电路）由于零位的稳定性和温度漂移特性（其零位全温稳定性在 1mV 左右）相比 A/F 转换电路较差，无法应用于惯导系统，而 A/D 转换电路在分辨率、采样率、成本和体积等方面均优于转换电路。为突破 A/D 转换电路这一瓶颈，为惯导系统提供更好的模数转换解决方案，本文对 A/D 转换电路的零位进行研究，分析了零位的影响因素并提出了解决方法，设计出一款原理样机，该样机零位指标相比以往产品提高了 2 个数量级，可满足常规惯导系统精度要求的同时，提高其高采样率。

收稿日期：2014-07-30；修订日期：2014-08-15。

作者简介：赵振涌（1974-），男，研究员，主要从事电子电路设计方面的研究。E-mail: zzycat33@163.com

1 A/D 转换电路零位影响因素分析及解决方法

1.1 A/D 转换电路零位影响因素分析

A/D 转换芯片的供电电源对模数转换有较大影响，因此要尽量提高其供电电源品质。数字信号相比模拟信号具有频率高、变化快等特点，需对其信号完整性进行特殊设计，减少对模拟信号的影响。A/D 转换芯片的采样保持电路和 $\Sigma - \Delta$ 调制器等电路均与其工作时钟相关，因此使用高品质的工作时钟会提高 A/D 转换电路零位指标。A/D 转换芯片的零位对 A/D 转换电路的零位亦存在影响。

A/D 转换电路既有数字地，又有模拟地，数字地和模拟地的设计原则为：在混合信号的系统中，必须是模拟地和数字地分开设置，否则数字信号中的噪声电压会干扰模拟信号^[1]。当输出模拟信号的地线和供电电源共用同一根地线时，工作电流在地线上引起的电压波动会影响模拟信号的测量，需改变 A/D 转换电路的拓扑结构提高零位指标。优秀的 PCB 设计能够降低空间辐射和 A/D 转换电路上数字信号对模拟信号的影响，A/D 转换电路的零位与 PCB 设计的优劣与较大关系。

1.2 解决方法

1.2.1 A/D 转换芯片供电电源设计

A/D 转换芯片使用 TI 公司的 ADS1258，其供电电源抑制比典型值为 85dB，A/D 转换电路对 A/D 转换芯片的供电电源进行了针对性设计。

ADS1258 使用 $\pm 2.5V$ 电源供电，其设计实现如图 1 所示。电源转换芯片选择输出特性较好的 LDO，其中 $+2.5V$ 电源由 LT1761 产生， $-2.5V$ 电源由 LT1964 产生。LT1761 最大输出电流 100mA，输入电压范围 $1.8V \sim 20V$ ，输出电压噪声较低，值为 $20\mu VRMS$ 。LT1964 最大输出电流 200mA，输入电压范围 $-20V \sim -1.22V$ ，输出电压噪声较低，值为 $30\mu VRMS$ 。LDO 输入端之前串联的电阻与其后的电容构成良好的低通滤波器，可有效抑制电源纹波和噪声。

1.2.2 A/D 转换电路数字信号信号完整性设计

A/D 转换电路在所有数字信号上采用源端串行端接的方式保证信号完整性，避免数字信号的抖动、串扰、振铃、下冲和过冲^[2]，从而减少对模拟部分性能的影响，降低 A/D 转换电路的采样

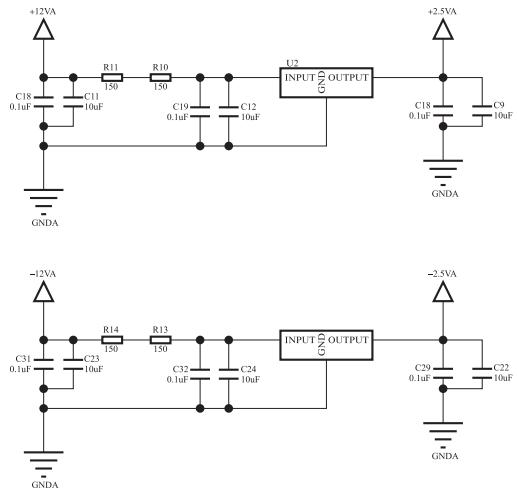


图 1 $\pm 2.5V$ 供电电源电路

Fig. 1 The $\pm 2.5V$ power supply circuits

噪声。

1.2.3 A/D 转换芯片工作时钟设计

工作时钟影响 A/D 转换精度的指标主要为相位噪声和温度漂移特性。A/D 转换电路选择 RA-KON 公司的温补晶振 510699 – 20MHz，该晶振价格合理、供货渠道通畅，全温度范围内输出频率温度稳定度为 $\pm 0.3 \times 10^{-6}$ ，相位噪声典型值如表 1 所示，是一款性价比较高的温补晶振。

表 1 相位噪声典型值

Tab. 1 The typical value of phase noise

频率	相位噪声典型值
1Hz	$-64 dBc/Hz$
10Hz	$-93 dBc/Hz$
100Hz	$-121 dBc/Hz$
1kHz	$-144 dBc/Hz$
10kHz	$-152 dBc/Hz$
100kHz	$-155 dBc/Hz$
1MHz	$-156 dBc/Hz$

1.2.4 A/D 转换芯片零位消除

A/D 转换电路使用 CHOPPING ON 技术消除 A/D 转换芯片零位影响，其实现原理如图 2 所示。A/D 转换芯片对同一通道连续采样 2 次，2 次采样的输入信号相位相反，连续 2 次采样结果的差值即为输入测量结果的两倍。使用 CHOPPING ON 技术可以有效消除 A/D 转换芯片的零位误差，提高 A/D 转换电路零位指标。

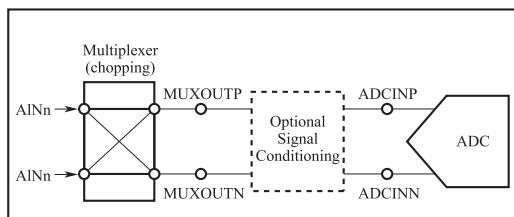


图 2 CHOPPING ON 实现原理图

Fig. 2 The scheme of CHOPPING ON

1.2.5 接地设计

在 A/D 转换电路中，将数字地和模拟地分开，使用单点接地方式连接数字地和模拟地。单点接地点选取在模拟部分和数字部分之间，A/D 转换芯片所有控制信号分布在单点接地点两侧，并尽量紧凑以减小数字部分回流面积。

1.2.6 A/D 转换电路拓扑结构设计

为解决信号地和供电地共用导致的零位测量误差，将信号地和供电地分开。A/D 转换电路中采用图 3 所示拓扑结构，模拟信号在输入点就近接一只 0.1uF 的滤波电容，信号地在测量端（A/D 转换芯片差分输入负管脚）接地。ADS1258 输入阻抗较高（典型值 $65k\Omega$ ），信号线上流过的电流为 uA 级，可降低其传输损耗对零位的影响。

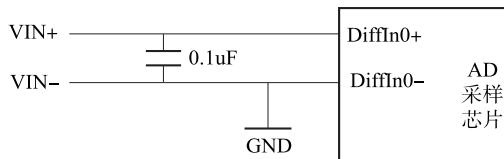


图 3 信号地连接方式

Fig. 3 The way of connecting signal ground

1.2.7 A/D 转换电路 PCB 设计

模拟信号易被数字信号干扰，因此 A/D 转换电路在 PCB 设计时采取多层设计，模拟信号走线层上下均使用模拟地平面保护。PCB 采用 8 层板设计，模拟信号使用第 1、3 层，第 2、4 层铺模拟地保护第 1、3 层的模拟信号（顶层设计有屏蔽罩，第 1 层模拟信号使用屏蔽罩和第 2 层模拟地平面保护），第 5 层铺空网表平面，第 7 层走数字信号。第 5 层为反射屏蔽层，用于屏蔽第 7 层数字信号的干扰。第 5 层平面网表通常在模拟地和空网表之间选择，A/D 转换电路不选择模拟地的原因是数字信号的变化会造成该层的波动，影

响模拟地。屏蔽层表面对于电磁波的反射作用对电磁波的场强具有衰减作用，不同屏蔽层材料在不同频率能达到的屏蔽效果如表 2 所示^[3]。从表 2 可以看出，生产 PCB 的原料铜具有很好的反射能力，因此反射屏蔽层的设计可以提高 A/D 转换电路的零位指标。

表 2 不同屏蔽层材料在不同频率能达到的屏蔽效果

Tab. 2 Different shield effects of different materials under different frequencies

屏蔽层材料	频率/Hz	反射损耗/dB		
		电场	磁场	远场
铜	10	312	-	158
	10^4	222	35	128
	10^7	132	65	98
钢	10	272	-	118
	10^4	182	-	88
	10^7	95	28	61

注：“-”表示反射损耗很小，有关的近似公式无效。

2 A/D 转换电路零位实测结果

使用上述方法优化后的 A/D 转换电路零位全温度范围内测试结果如图 4、图 5 所示。图 4 是不用 CHOPPING ON 技术的测试结果，比以往产品零位温漂指标提高了一个数量级以上，采用 CHOPPING ON 技术以后，零位温漂指标又提高了接近一个数量级。最终测试结果比以往产品的零位温漂指标提高了两个数量级，效果显著。

本次设计的 A/D 转换电路的模拟量输入范围为 $-2.048V \sim +2.048V$ ，零位全温范围内漂移小于 $6\mu V$ （三套样机最大不超过 $6\mu V$ ），零位漂移与测量范围比值为 1.46×10^{-6} ；V/F 或 I/F 零位指标一般为 $\pm 0.5Hz$ ，满量程输出为 $240kHz$ 或 $256kHz$ ，零位漂移与测量范围比值为 1.9×10^{-6} 。可见，本次设计的 A/D 转换电路零位指标已经与 V/F 或 I/F 持平，针对零位改进采取的措施效果显著。

3 A/D 转换电路的综合性能和温度标定潜力

为验证 A/D 转换电路的综合性能指标，进行了温度摸底试验和温度标定工作。输入 $0.5V$ 时标定前和标定后的数据如图 6、图 7 所示。从图 6 可以看出，A/D 转换电路的温度特性曲线近似为一条二次曲线（三个样机的温度特性曲线趋势完全

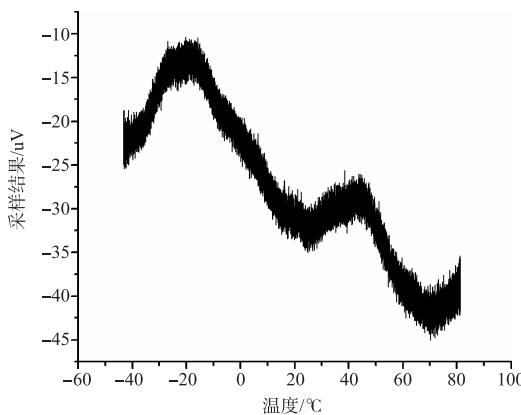


图 4 未使用 CHOPPING ON 时零位全温度范围内测试结果

Fig. 4 The zero drift over temperature when CHOPPING OFF

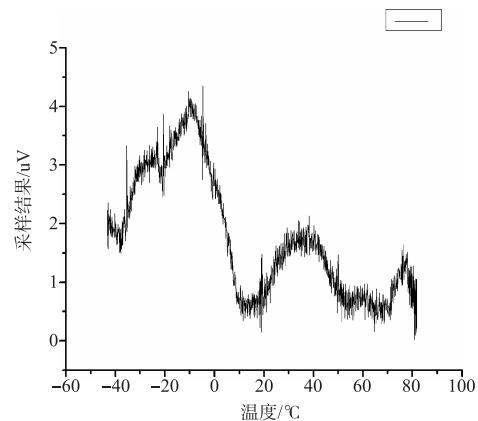


图 6 标定前测试数据

Fig. 6 The test results before calibration

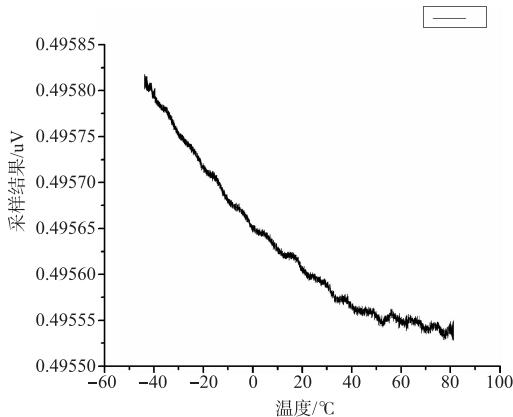


图 5 使用 CHOPPING ON 时零位全温度范围内测试结果

Fig. 5 The zero drift over temperature when CHOPPING ON

一致), 具有良好的标定潜力, 标定时只需利用 -45°C 、常温和 $+80^{\circ}\text{C}$ 三个温度点下的测试数据进行标定, 全温度范围内即可达到 $\pm 50\text{uV}$ 的精度。相比 A/F 转换电路的标定, 具有标定温度点少和标定方法简单 (只需数字标定) 的优点。

4 结论

本文详细论述了一种高精度 A/D 转换技术的实现, 着重分析了 A/D 转换电路零位的影响因素及解决方法, 并完成了设计实现。电路的测试结果表明解决方法效果显著, 与以往 A/D 转换电路相比, 可将零位指标提高 2 个数量级, 全温范围达到 6uV 水平, 与惯导系统传统采用的 A/F 转换电路零位指标相当, 可以满足常规惯导系统精度要求。并对其它性能指标进行了摸底测试, 结果表明 A/D 转换电路具有很好的补偿特性和补偿效果。

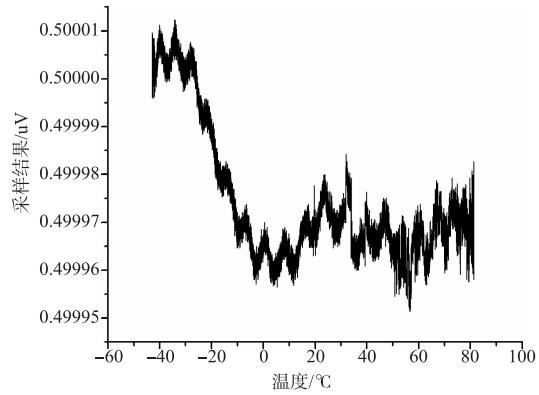


图 7 标定后测试数据

Fig. 7 The test results after calibration

因此, A/D 转换电路解决了零位指标这一瓶颈以后, 为其打开了在惯导系统上的应用之门, 同时与 A/F 转换电路相比, A/D 转换电路在通频带、采样率、分辨率、体积、功耗、成本、可补偿性等方面具有天然的优势, 可解决目前部分系统急需的高采样率问题。

参考文献

- [1] 纪宗南. 集成 A/D 转换器应用技术和实用线路 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2009, (1): 27.
- [2] ADS1258 Data Sheet (TI): 16.
- [3] 高晋占. 微弱信号检测 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012, (2): 14.